Actividad EYECAP3-1

Semestre: Segundo.

Tema: Características y funciones de componentes electrónicos

Investigar:
A) En que consiste el efecto joule de las resistencias.

B) 2 aplicaciones de los capacitores explicando su funcionamiento.

C) ¿Cómo se convierte la corriente alterna en directa mediante un puente de diodos? Incluya circuitos y explicación.

Agrega una portada que tenga logotipo de la Universidad y Facultad, nombre de alumno y docente, fecha y lugar, así como el título de la tarea. Cuide la ortografía y redacción cuidando en todo momento la limpieza, orden y creatividad aplicados en la elaboración del documento. Entregue la actividad en tiempo y forma.